



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
CURSO BACHAREL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**



**ANDERSSON SILVA PEREIRA
ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES
ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA RAMOS**

PROJETO FINAL - IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSADOR RISC DE 8 BITS

**BOA VISTA – RR
2025**

**ANDERSSON SILVA PEREIRA
ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES
ARTHUR CORREIA DE OLIVEIRA RAMOS**

PROJETO FINAL - IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCESSADOR RISC DE 8 BITS

Relatório Científico apresentado ao Prof. Dr. Herbert Oliveira Rocha, com objetivo de obtenção de nota parcial para aprovação na disciplina DCC 301 - Arquitetura e Organização de Computadores, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Roraima.

**BOA VISTA – RR
2025**

<u>1 INTRODUÇÃO</u>	3
<u>2 DESCRIÇÃO</u>	4
<u>2.1 Plataforma de desenvolvimento</u>	4
<u>2.2 Conjunto de instruções</u>	4
<u>2.3 Descrição da linguagem</u>	5
<u>2.3.1 Datapath</u>	7
<u>3 COMPONENTES</u>	8
<u>3.1 Banco de Registradores de 8 bits</u>	8
<u>3.2 Contador de programa</u>	9
<u>3.3 Extensor de sinal 3x8</u>	9
<u>3.4 Extensor de sinal 5x8</u>	9
<u>3.5 Memória ROM de 8 bits</u>	10
<u>3.6 Memória RAM de 8 bits</u>	11
<u>3.7 Multiplexador 2x1</u>	12
<u>3.8 Somador mais 1</u>	13
<u>3.9 Somador mais 2</u>	13
<u>3.10 Unidade de controle</u>	14
<u>3.11 Unidade Lógica e Aritmética de 8 bits</u>	16
<u>4 SIMULAÇÕES E TESTES</u>	17
<u>4.1 Teste ADD, ADDI</u>	17
<u>4.2 Teste SUB e SUB</u>	18
<u>4.3 Teste BEQ e JUMP</u>	18
<u>4.4 Teste LW, SW e LI</u>	19
<u>4.5 Teste FIBONACCI</u>	19
<u>5 REPOSITÓRIO</u>	20

1 INTRODUÇÃO

Este relatório documenta o desenvolvimento e a análise de um processador RISC de 8 bits. O objetivo principal é implementar e validar o processador, detalhando cada etapa de construção e os resultados dos testes realizados.

O trabalho usa a linguagem de programação VHDL, MIPS e técnica de *testbench*. Cada componente será descrito de forma detalhada, abrangendo:

1. Descrição do Componente:

Identificação da funcionalidade do componente, explicando:

- Operações realizadas internamente (como o funcionamento lógico ou sequencial).

2. Imagem do Circuito:

Capturas do circuito esquemático mostrando:

- Conexões por meio do RTL Viewer de cada componente.

3. Testes Realizados:

Detalhamento das estratégias de teste, incluindo:

- Configuração de simulações, explicando como os estímulos foram aplicados aos pinos de entrada e como as saídas foram observadas.

2 DESCRIÇÃO

2.1 Plataforma de desenvolvimento

Para implementação do processador foi utilizada a IDE *Quartus Prime*.

Flow Status	Successful - Thu Mar 13 08:38:24 2025
Quartus Prime Version	18.0.0 Build 614 04/24/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	processador8bits
Top-level Entity Name	processador8bits
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A until Partition Merge
Total registers	N/A until Partition Merge
Total pins	N/A until Partition Merge
Total virtual pins	N/A until Partition Merge
Total block memory bits	N/A until Partition Merge
Total PLLs	N/A until Partition Merge
Total DLLs	N/A until Partition Merge

Figura 1 - Especificações do projeto na plataforma de desenvolvimento.

2.2 Conjunto de instruções

Nosso processador de 8 bits segue um formato de instrução padronizado, onde cada instrução é dividida em campos específicos para facilitar a execução. As instruções são classificadas em três principais tipos:

- **Tipo R:** Operam diretamente nos registradores.

Opcode (3 bits)	Registrador 1 (2 bits)	Registrador 2 (2 bits)	Funct (1 bit)
000	01	10	0

- **Tipo I:** Instruções que envolvem memória.

Opcode (3 bits)	Registrador 1 (2 bits)	Immediate (3 bits)
000	01	101

- **Tipo J:** Saltos incondicionais.

Opcode (3 bits)	Address (5 bits)
000	10101

As instruções foram implementadas:

- **Load (lw):** Carrega um valor da memória para um registrador.
- **Store (sw):** Armazena um valor de um registrador na memória.
- **Soma (add):** Realiza a adição entre dois registradores.
- **Subtração (sub):** Realiza a subtração entre dois registradores.
- **Beq (branch if equal):** Salta para um endereço se dois registradores forem iguais.
- **Jump (j):** Salto incondicional.

Cada instrução foi codificada em VHDL dentro da Unidade de Controle, com seus respectivos códigos Opcode, que é a parte da instrução que indica qual operação será executada pela Unidade de Controle, a saber:

000: Jump (j)
001: Beq (branch if equal)
010: Load word (lw)
011: Store word (sw)
100: Soma (add)
101: Subtração (sub)
110: Load imediato (li)
111: Soma imediata (addi)

Tipo de Instrução	Bits 7-5 (3 bits)	Bits 4-3 (2 bits)	Bits 2-1 (2 bits)	Bit 0 (1 bit)
R (Registrador)	Opcode	Registrador 1	Registrador 2	Função
I (Imediato)	Opcode	Registrador	Imediato (3 bits)	-
J (Jump)	Opcode	Endereço (5 bits)	-	-

2.3 Descrição da linguagem

- Nosso processador suporta um conjunto reduzido de instruções em Assembly, semelhante ao MIPS.
- A sintaxe do assembly é semelhante à do MIPS, com comandos como add, sub, lw, sw, beq, e j.
- O conjunto de instruções será traduzido para código binário compatível com o processador.

Instruções Suportadas

Instrução	Binário	Descrição
ADD Rd, Rs	100 Rd Rs 0	Soma Rd + Rs e armazena em Rd
SUB Rd, Rs	101 Rd Rs 1	Subtrai Rd - Rs e armazena em Rd
ADDI Rs, Imm	111 Rs Imm	Soma Rs + Imediato e armazena em Rs
LOAD Rd, Imm	010 Rd Imm	Carrega o valor da memória para Rd
LOADI Rd, Imm	110 Rd Imm	Carrega o valor da memória para Rd
STORE Rd, Imm	011 Rd Imm	Armazena Rd na memória
JUMP Addr	000 Addr	Salta para o endereço Addr
BEQ	001 Addr	

- Data: dado de 1 byte a ser escrito em registrador.
 - Endereco01 e Endereco02: dados de dois bits que indicam sobre quais registradores devem ser executados as operações;
 - RegWrite: dado de 1 bit que indica se há escrita em registradores;
- O componente BancoRegistadores tem duas saídas:
- Output01 e Output02: dados de 1 byte armazenados nos registradores.

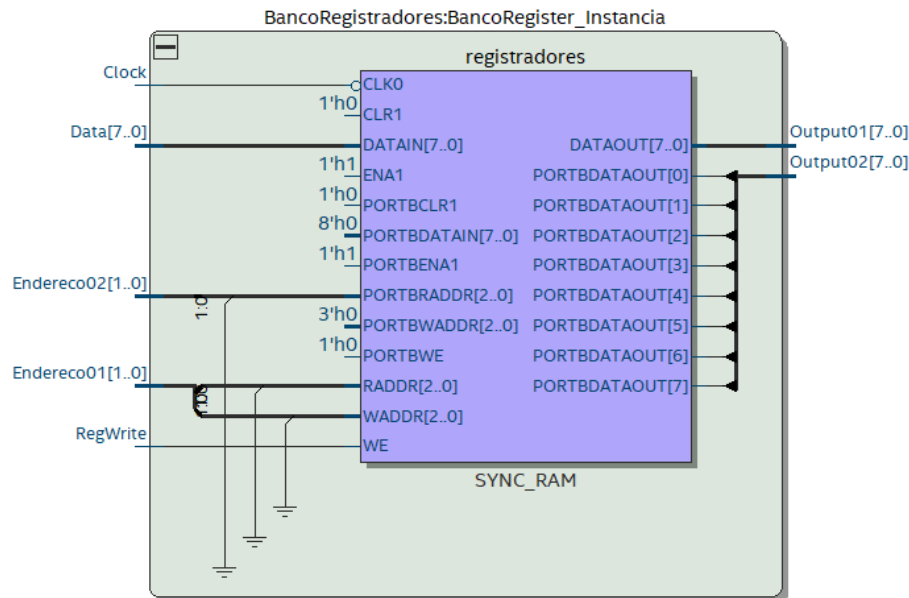


Figura 2 - RTL Viewer do banco de registradores.

3.2 Contador de programa

O componente PC é responsável por passar a linha de código do programa que deve ser executada. O componente PC recebe como entrada:

- Clock: dado de 1 bit;
- enderecoEntrada: dado de 1 byte com a linha atualizada.

O componente PC tem como saída:

- enderecoSaida: dado de 1 byte com a linha atual.

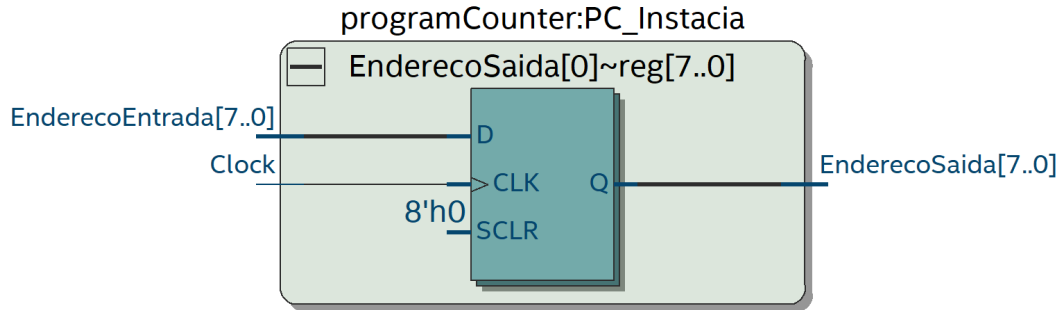


Figura 3 - RTL Viewer do PC.

3.3 Extensor de sinal 3x8

O componente Extensor3para8 estende um sinal de 3 bits para um de 1 byte. O componente Extensor3para8 recebe como entrada:

- Entrada: dado de 3 bits a ser estendido.

O componente Extensor3para8 tem como saída:

- Saída: dado de 1 byte estendido.

 


Figura 4 - RTL Viewer do extensor 3x8.

3.4 Extensor de sinal 5x8

O componente Extensor5para8 estende um sinal de 5 bits para um de 1 byte. O componente Extensor5para8 recebe como entrada:

- Entrada: dado de 5 bits a ser estendido.

O componente Extensor5para8 tem como saída:

- Saída: dado de 1 byte estendido.

Extensor5para8:Extensor5para8_Instancia

 


Figura 5 - RTL Viewer do extensor 5x8.

3.5 Memória ROM de 8 bits

O componente ROM é responsável por armazenar o programa, com até 256 linhas de código.

O componente recebe como entrada:

- Clock: dado de 1 bit;
- Address: dado de 1 byte com o endereço da linha a ser lida.

O componente ROM tem como saída:

- Data_out: dado de 1 byte armazenado naquela linha.

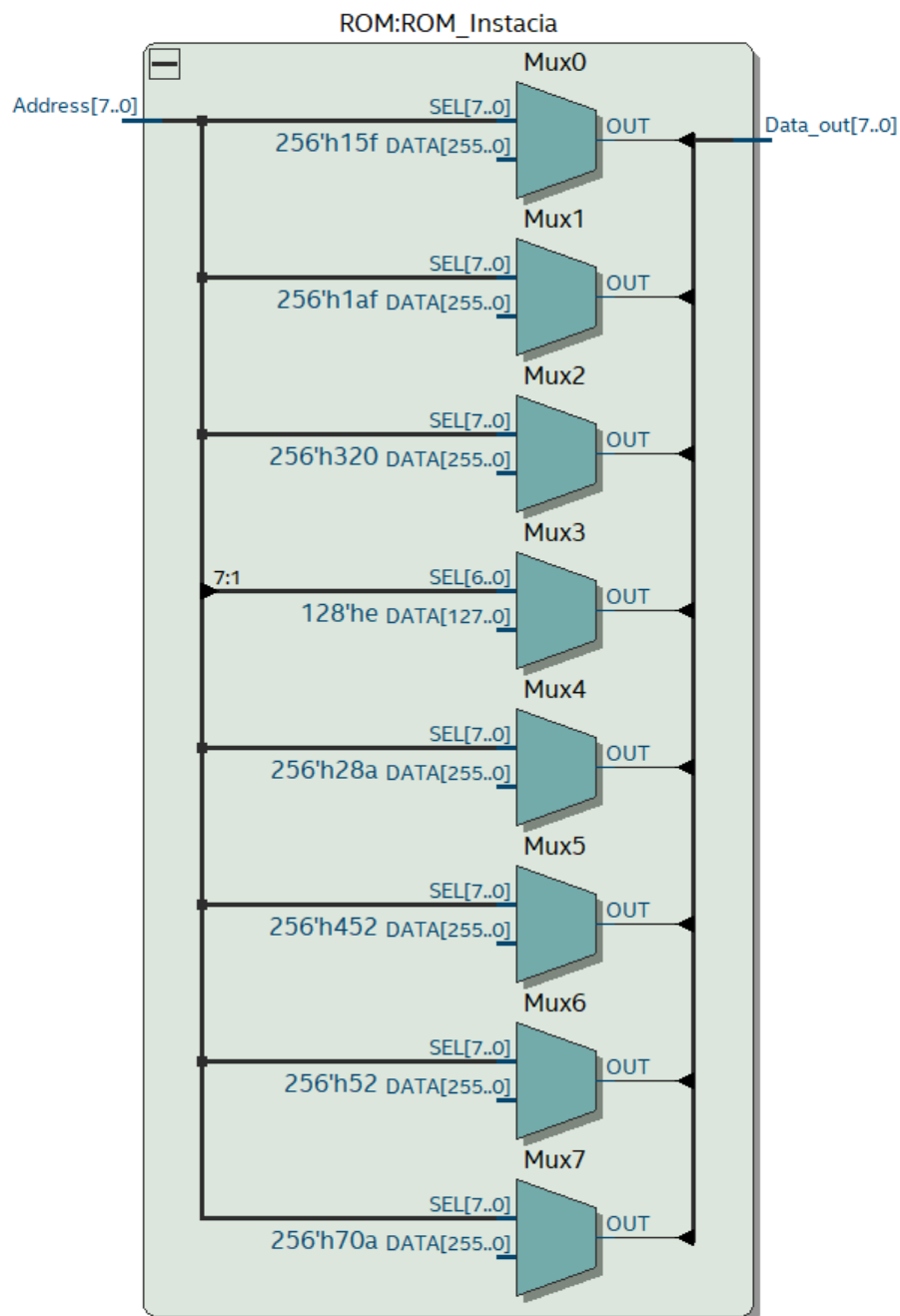


Figura 6 - RTL Viewer da memória ROM.

3.6 Memória RAM de 8 bits

O componente RAM é responsável por armazenar e ler até 8 dados de 1 byte por meio de instruções load e store.

O componente recebe como entrada:

- Clock: dado de 1 bit;
- InData: dado de 1 byte a ser escrito;
- Endereco: dado de 1 byte com endereço;

- MemWrite: dado de 1 bit que serve como flag;
 - MemRead: dado de 1 bit que serve como flag.
- O componente RAM tem como saída:
- S: dado de 1 byte com o resultado.

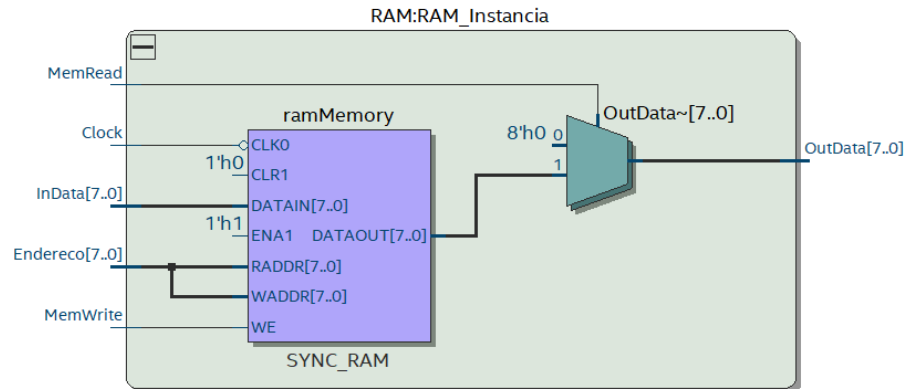


Figura 7 - RTL Viewer da memória RAM.

3.7 Multiplexador 2x1

O componente MUX seleciona um entre dois dados de 1 byte com base num seletor.

O componente recebe como entrada:

- InputA e InputB: dados de 1 byte;
- Chave: dado de 1 bit.

O componente tem como saída:

- Output: dado de 1 byte que foi selecionado.

 


Figura 8 - RTL Viewer do multiplexador 2x1.

3.8 Somador mais 1

O componente SomadorMais1 tem como principal objetivo efetuar operações de soma entre dois dados de 1 byte.

O componente recebe como entrada:

- Entrada: dados de 1 byte com valores a serem somados A e B, onde o valor B é sempre 00000001 (1 em binário de 8 bits);

- CIN: dado de 1 byte com o carry in.

O componente SomadorMais1 tem como saída:

- OUT: dado de 1 byte com o resultado da soma de Entrada + 1.

 


Figura 9 - RTL Viewer do somador mais 1.

3.9 Somador mais 2

O componente Somador2 tem como principal objetivo efetuar operações de soma entre dois dados de 1 byte.

O componente Somador2 recebe como entrada:

- Entrada1 e Entrada2: dados de 1 byte com valores a serem somados;
- CIN: dado de 1 byte com o carry in.

O componente Somador2 tem como saída:

- Saida: dado de 1 byte com o resultado do somador, que será $A + B$.

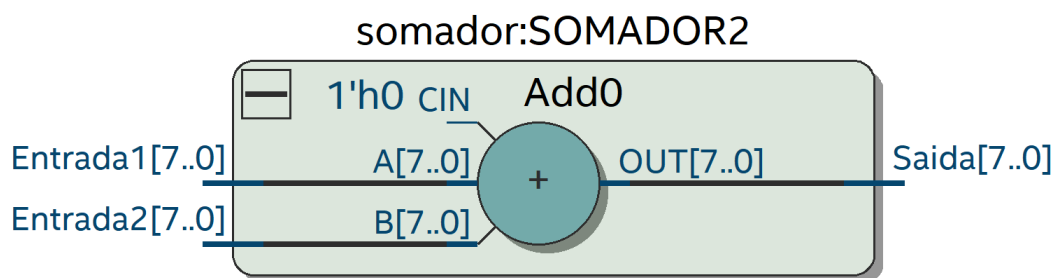


Figura 10 - RTL Viewer do somador mais 2.

3.10 Unidade de controle

A unidade de controle gera sinais para selecionar operações da ULA, ativar leitura/escrita na memória e determinar os caminhos do barramento. Para cada instrução, há um conjunto de sinais de controle que determina o comportamento do processador.

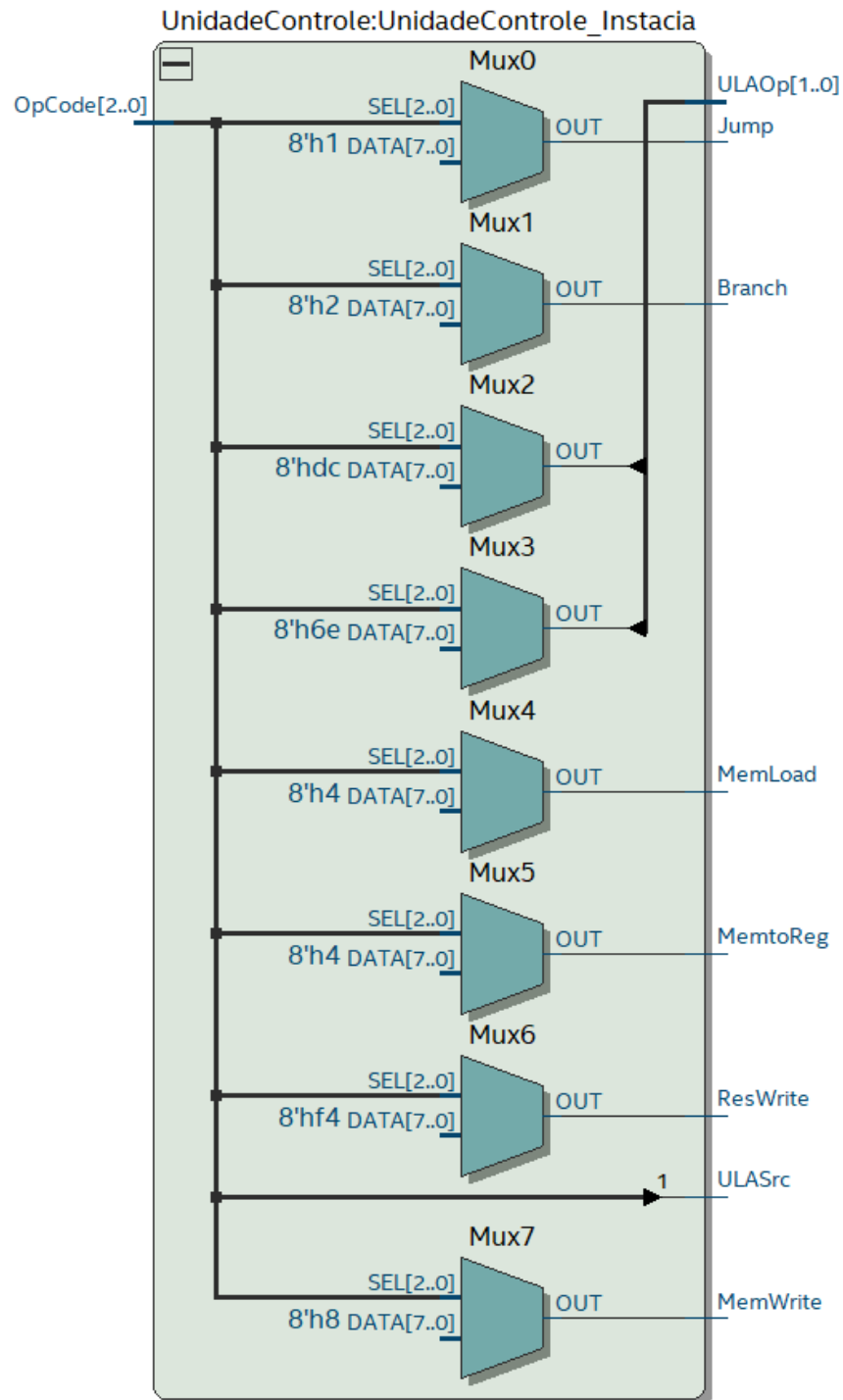


Figura 11 - RTL Viewer da unidade de controle.

O componente UnidadeControle recebe como entrada:

- Clock: dado de 1 bit;
- OpCode: dado de 3 bits, indicando a operação a ser realizada;

O componente UnidadeControle tem como saída:

- Jump: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação do tipo jump;
- Branch: dado de 1 bit que serve de flag se há uma operação característica de instrução tipo J;
- MemLoad: dado de 1 bit que serve de flag se há leitura de memória;
- MemtoReg: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de um dado da memória num registrador;
- ULAOp: dado de 3 bits que indica a operação a ser realizada na ULA;
- MemWrite: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita na memória;
- ULASrc: dado de 1 bit que serve de flag se há necessidade de executar operação com registrador ou imediato;
- ResWrite: dado de 1 bit que serve de flag se há escrita de dados no banco de registradores.

3.11 Unidade Lógica e Aritmética de 8 bits

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas (considerando apenas resultados inteiros), dentre elas: soma e subtração. Adicionalmente, ela efetua operações de comparação de valor como BEQ.

O componente ALU recebe como entrada quatro valores:

- Clock: dado de 1 bit;
- Entrada1 e Entrada2: dados de 1 byte;
- Op: opcode de 4 bits.

A ALU possui duas saídas:

- Resultado: resultado de 1 byte;
- Zero: resultado de 1 bit para verificar se o valor retornado é zero;

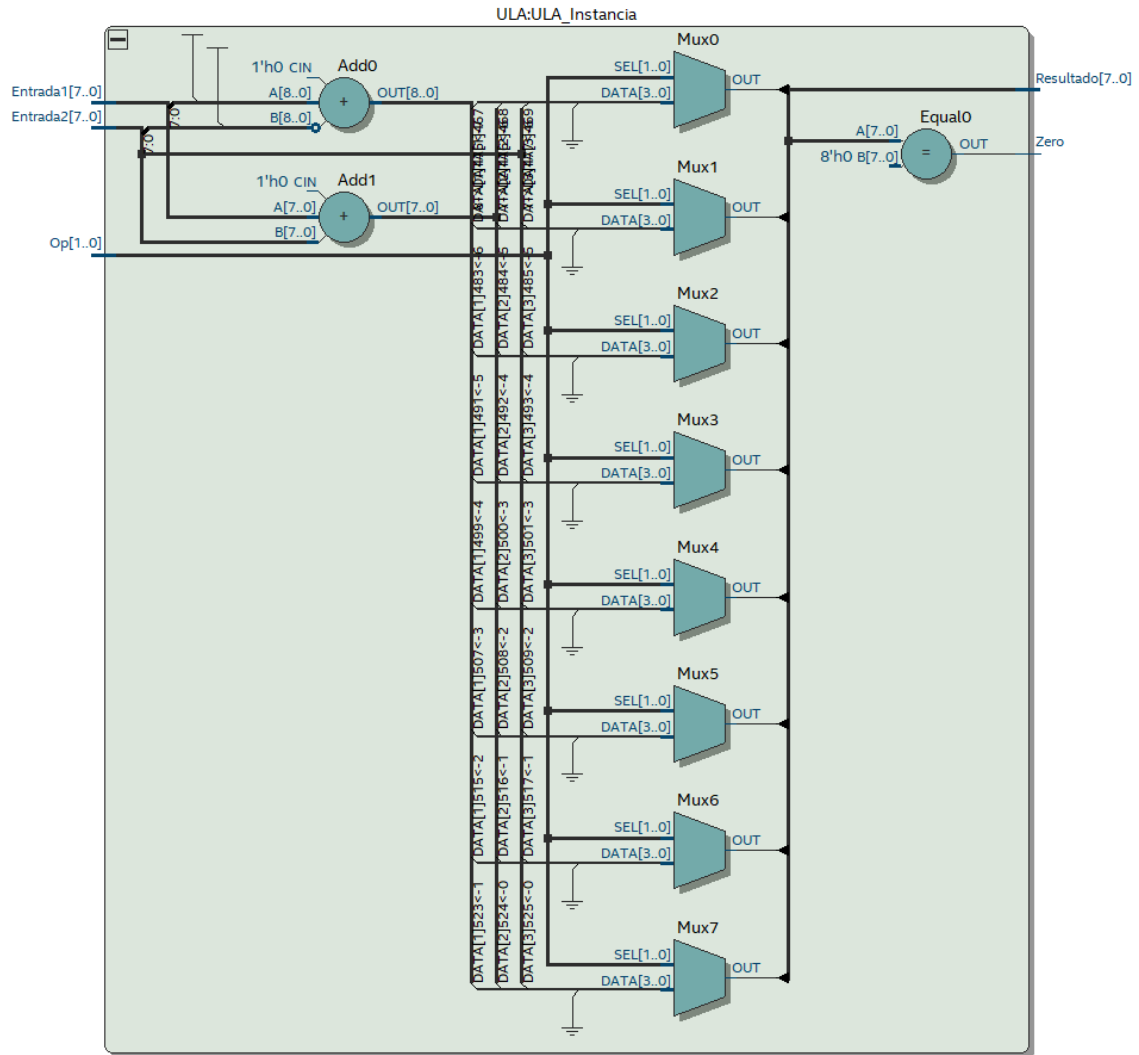


Figura 12 - RTL Viewer da ULA.

4 SIMULAÇÕES E TESTES

Usamos **waveforms** para visualizar a execução das operações e validar o fluxo de dados.

4.1 Teste ADD e ADDI

Esse teste verifica as operações de soma com registradores e soma imediata.

```

case address is
-- Teste ADD e ADDI
when "00000000" => data_out <= "11000010"; -- LI R1, 2
when "00000001" => data_out <= "11001100"; -- LI R2, 4
when "00000010" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (R3 = R1 + R2)
when "00000011" => data_out <= "11110101"; -- ADDI R3, 5 (R3 = R3 + 5)

when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)

```

 


Figura 13 e 14 - Teste ADD e ADDI.

4.2 Teste SUB e SUBI

Aqui, validamos a subtração direta e com valores imediatos.

```

-- Teste SUB e SUBI
when "00000000" => data_out <= "11001111"; -- LI R1, 8
when "00000001" => data_out <= "11000101"; -- LI R2, 5
when "00000010" => data_out <= "10110110"; -- SUB R3, R4 (R3 = R1 - R2)
when "00000011" => data_out <= "00110001"; -- SUBI R3, 1 (R3 = R3 - 1)

when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)

```

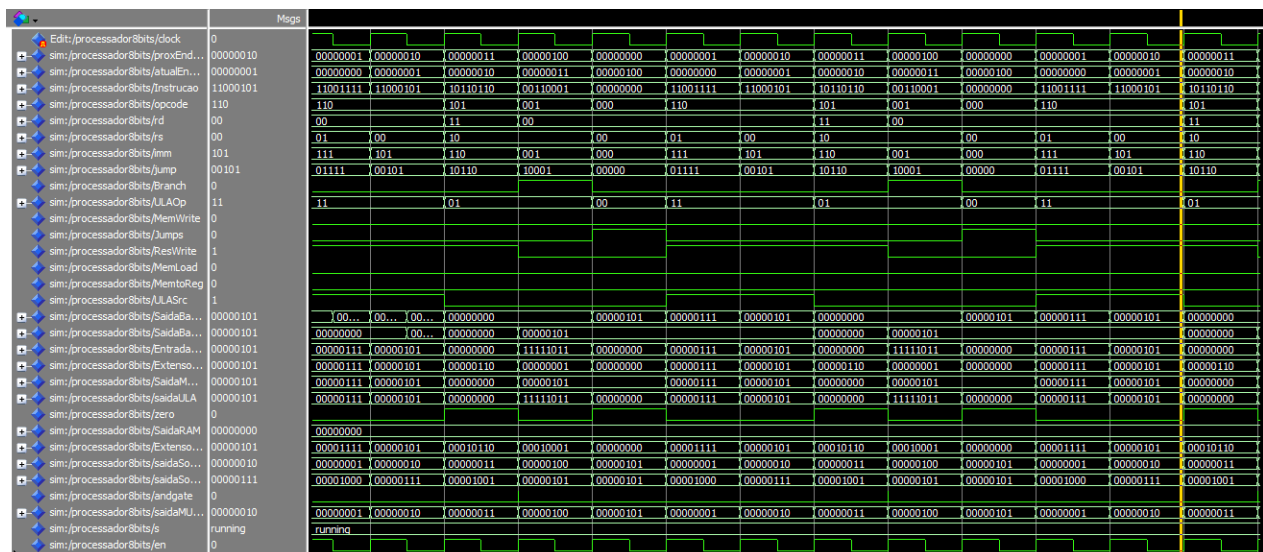


Figura 15 e 16 - Teste SUB e SUBI.

4.3 Teste BEQ e J

Esse teste valida desvios condicionais e incondicionais.

```
-- Teste BEQ e JUMP
when "00000000" => data_out <= "11001110"; -- LI R1, 7
when "00000001" => data_out <= "11001110"; -- LI R2, 7
when "00000010" => data_out <= "00101011"; -- BEQ R1, R2 (Se R1 == R2, pula para endereço 11)
when "00000011" => data_out <= "11000001"; -- LI R1, 1 (Se não pulou, carrega 1 em R1)
when "00000100" => data_out <= "00001000"; -- JUMP 8 (Pula para endereço 8)
when "00000101" => data_out <= "11000011"; -- LI R1, 3 (Nunca será executado se o BEQ funcionou)

when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)
```

 


Figura 17 e 18 - Teste BEQ e JUMP.

4.4 Teste LW, SW e LI

Teste carregamento e armazenamento através do load word, store word e load imediato.

```

-- Teste LW, SW e LI
when "00000000" => data_out <= "11000010"; -- LI R1, 2
when "00000001" => data_out <= "01010000"; -- SW R1, 000 (Salva R1 na memória)
when "00000010" => data_out <= "01001100"; -- LW R3, 000 (Carrega R3 da memória)
when "00000011" => data_out <= "11000101"; -- LI R2, 5
when "00000100" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (R3 = R1 + R2)

when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)

```

 


Figura 19 e 20 - Teste LW, SW e LI.

4.5 Teste FIBONACCI

Escrevemos um programa do algoritmo de Fibonacci que utiliza todas as instruções para garantir que o processador funcione corretamente, como temos resultado apresentado abaixo

```

case address is
when "00000000" => data_out <= "11000000"; -- LI R1, 0
when "00000001" => data_out <= "11001111"; -- LI R2, 8
when "00000010" => data_out <= "11010000"; -- LI R3, 0
when "00000011" => data_out <= "11011001"; -- LI R4, 1
when "00000100" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (Fibonacci inicial)

-- LOOP
when "00000101" => data_out <= "01110000"; -- SW R3, 000 (salva Fibonacci)
when "00000110" => data_out <= "10010110"; -- ADD R3, R4 (Próximo Fibonacci)
when "00000111" => data_out <= "01011000"; -- LW R4, 000 (carrega R4 da memória)
when "00001000" => data_out <= "11100001"; -- ADDI R1, 1 (contador++)
when "00001001" => data_out <= "00101001"; -- BEQ R2, FIM (se contador == 8, fim)
when "00001010" => data_out <= "00000101"; -- JUMP LOOP (volta para loop)

-- FIM
when "00001011" => data_out <= "00000000"; -- JUMP FIM (Loop infinito)

when others => data_out <= "00000000"; -- Default (NOP)
end case;

```

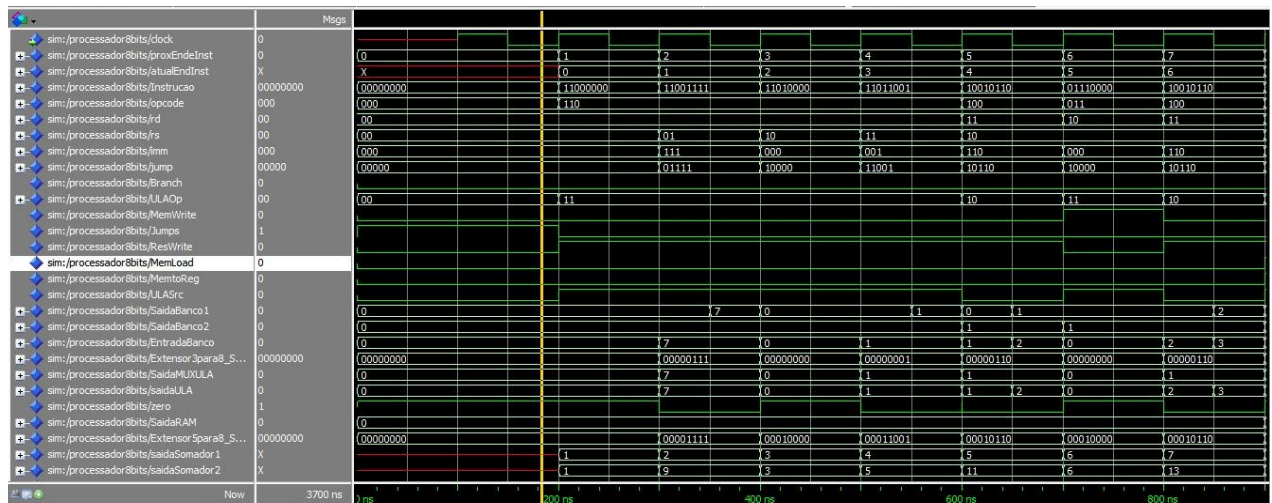


Figura 21 e 22 - Teste de Fibonacci.

5 REPOSITÓRIO

https://github.com/ArthurRamos26/AOC_Andersson_SilvaAndreza_GoncalvesArthur_Ramos_UFRR_2024